

Bloque: CIRCUITOS DE PROCESADO DE DATOS

Tema 5: Aritmética en punto fijo

Tema 6: Multiplicadores, divisores y generación de funciones

Tema 7: Aritmética en punto flotante

<http://www.ecs.umass.edu/ece/koren/arith/simulator>

Tema 5. ARITMÉTICA EN PUNTO FIJO

- Sistemas de numeración
- Circuitos básicos para aritmética binaria
- Arquitecturas de sumadores
- Ejercicios resueltos

Tema 5. ARITMÉTICA EN PUNTO FIJO

- **Sistemas de numeración**
- Circuitos básicos para aritmética binaria
- Arquitecturas de sumadores
- Ejercicios resueltos

Introducción

- ❑ La razón de que estudiemos los **circuitos aritméticos** es que las operaciones que realizan son el núcleo del procesado de datos.
- ❑ Nuestro objetivo principal es la implementación en *hardware* de operadores aritméticos
 - atendiendo a criterios de diseño como: **velocidad, coste, simplicidad, etc.**
- ❑ Campos de aplicación muy diversos y amplios:
 - CPU's
 - Procesamiento digital de señal
 - Audio/video digital
 - Criptografía
 - Telefonía móvil

Sistema de numeración binario

- ❑ En los ordenadores digitales convencionales, los **enteros** se representan como **números binarios de longitud fija**.
- ❑ Un número binario de longitud n es una secuencia ordenada $(x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0)$ de dígitos binarios, donde cada dígito x_i (**bit**) toma valores **0** o **1**.
- ❑ La longitud n de la secuencia es importante ya que los números binarios se almacenan en registros de longitud fija.
- ❑ El valor numérico de la secuencia anterior viene dado por:

$$(x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0) \leftrightarrow x_{n-1}2^{n-1} + x_{n-2}2^{n-2} + \cdots + x_12^1 + x_02^0 = \sum_{j=0}^{n-1} x_j \cdot 2^j$$

- ❑ La **base** (*radix*) del sistema de numeración binario es **2** (*radix-2 numbers*).
- ❑ Los números decimales tienen por base el **10** (*radix-10 numbers*).

$$\Rightarrow 101_{10} \rightarrow 101$$

$$101_2 \rightarrow 5$$



Sistema de numeración binario: **rango de representación**

- ❑ En una unidad aritmética los operandos y el resultado se almacenan en registros de longitud n , que sólo pueden almacenar un **número finito de valores diferentes**.
 - \Rightarrow marca los principales problemas a la hora de operar ya que da lugar a errores
- ❑ Llamaremos X_{max} al mayor valor representable, y X_{min} al menor.
 - \Rightarrow El **rango** de números representables será $[X_{min}, X_{max}]$.
 - \Rightarrow Un resultado mayor que X_{max} o menor que X_{min} se representará de forma **incorrecta**.
 - \Rightarrow La unidad aritmética debería indicar que el resultado generado está representado de forma incorrecta (indicación de **overflow**).

❖ **Ejemplo:** enteros sin signo representados usando **5 dígitos binarios**.

$$\Rightarrow X_{max} = (31)_{10} \text{ representado por } (11111)_2 \quad X_{min} = (0)_{10} \text{ representado por } (00000)_2$$

Si incrementamos X_{max} en 1, obtenemos $(32)_{10} = (100000)_2$, pero en una representación de 5 bits sólo se retienen los últimos 5 bits, por lo que se almacena $(00000)_2 = (0)_{10}$

$$\Rightarrow \text{En general, si } X \text{ no está en el rango } [X_{min}, X_{max}] = [0, 31], \text{ se almacena } X \bmod 32.$$

$$\Rightarrow \text{Si } X + Y \text{ excede } X_{max}, \text{ el resultado que se almacena es } (X + Y) \bmod 32$$

X	10001	17
+Y	10010	18

$$1 \ 00011 \quad 3 = 35 \bmod 32$$

Representación de números en máquinas

- ❑ El **sistema binario** es un **ejemplo específico** de sistema de numeración que puede usarse para representar valores numéricos en una unidad aritmética.
- ❑ Un sistema de numeración se define por:
 - ⇒ el **conjunto de valores** que puede tomar cada bit
 - ⇒ la **regla** que define el **mapeo** entre las secuencias de dígitos y sus valores numéricos.
- ❑ Hay dos tipos de sistemas de numeración:
 - ⇒ los **convencionales** (binario, decimal, ...)
 - ⇒ los **no convencionales** (bases negativas, dígitos con signo, ...)

Sistemas de numeración: **convencionales** → **Propiedades**

- ❑ **No redundante:**
 - ⇒ cada número tiene una **única** representación, lo que significa que
 - ⇒ no hay dos secuencias con el mismo valor numérico.
- ❑ **Pesado:**
 - ⇒ una secuencia de pesos ($w_{n-1}w_{n-2} \cdots w_1w_0$) determina el valor de la secuencia ($x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0$) como:

$$X = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot w_i$$
 - ⇒ w_i es el peso asociado a x_i , es decir, al dígito en la posición i -ésima.
- ❑ **Posicional:**
 - ⇒ el peso w_i depende sólo de la posición i del dígito x_i .
 - ⇒ en sistemas de numeración convencionales, $w_i = r^i$, por lo que se suelen denominar **sistemas de base fija** (*fixed-radix systems*)
 - ⇒ el dígito x_i satisface $0 \leq x_i \leq r - 1$ (de lo contrario se introduce **redundancia**)

Sistemas de numeración: convencionales de base fija

- ❑ r es la **base (radix)** del sistema de numeración
- ❑ Si no hay redundancia, $0 \leq x_i \leq r - 1$
- ❑ Si $x_i \geq r$, aparece **redundancia** en el sistema de numeración de base fija

$$x_i r^i = (x_i - r) r^i + 1 \cdot r^{i+1}$$

⇒ hay dos representaciones para el mismo valor:

$$(\dots, x_{i+1}, x_i, \dots) \text{ y } (\dots, x_{i+1} + 1, x_i - r, \dots)$$

- ❑ Una secuencia de n dígitos puede representar un número con parte entera (k dígitos) y fraccionaria (m dígitos), donde $n = k + m$
- ❑ El **valor** de una secuencia con un “**punto**” entre los k bits más significativos y los m menos significativos:

$$\left(\underbrace{x_{k-1}x_{k-2} \dots x_1x_0}_{\text{parte entera}} \cdot \underbrace{x_{-1}x_{-2} \dots x_{-m}}_{\text{parte fracc.}} \right)_r$$

$$X = x_{k-1}r^{k-1} + x_{k-2}r^{k-2} + \dots + x_1r^1 + x_0r^0 + x_{-1}r^{-1} + \dots + x_{-m}r^{-m} = \sum_{i=-m}^{k-1} x_i \cdot r^i$$




Sistemas de numeración: conversión entre bases

- ❑ Pretendemos convertir la representación de un número en base r en otra representación, ahora en base $R \neq r$.

$$\left(\underbrace{x_{k-1}x_{k-2} \dots x_1x_0}_{\text{parte entera}} \cdot \underbrace{x_{-1}x_{-2} \dots x_{-m}}_{\text{parte fracc.}} \right)_r \rightarrow \left(\underbrace{X_{K-1}X_{K-2} \dots X_1X_0}_{\text{parte entera}} \cdot \underbrace{X_{-1}X_{-2} \dots X_{-M}}_{\text{parte fracc.}} \right)_R$$

 - ❑ Para ello, lo más conveniente suele ser pasar por la **base 10**.



Parte entera: $(105)_{10} = (?)_5$

Dividimos por 5	Cociente	Resto
	105	0
	21	1
	4	4
	0	

$$(105)_{10} = (410)_5$$

Parte fraccionaria: $(105.486)_{10} = (410.?)_5$

Multiplicamos por 5	Parte entera	Fracción
		.486
$0.486 \times 5 = 2.430$	2	.430
$0.430 \times 5 = 2.150$	2	.150
...	0	.750
	3	.750
	3	.750

$$(105.486)_{10} \cong (410.22033)_5$$



Sistemas de numeración: representaciones de punto fijo

- ❑ El peso r^{-m} del dígito menos significativo se denomina **ulp** (*unit in the last position*)
- ❑ El “**punto**” no se almacena en el registro, sino que se sabe dónde está colocado: entre los k bits más significativos y los m menos significativos:
→ estas son las **representaciones en punto fijo**
- ❑ Esto no supone ninguna limitación ya que los operandos pueden escalarse (el mismo para todos)
 - ⇒ las operaciones de suma y resta son correctas:
 $a \cdot X \pm a \cdot Y = a(X \pm Y)$, donde a es el factor de escalado
 - ⇒ se requieren correcciones para la multiplicación y la división
 $(a \cdot X) \cdot (a \cdot Y) = a^2 X \cdot Y$ $(a \cdot X) / (a \cdot Y) = X / Y$
- ❑ posiciones más comunes para el “punto”:
 - ⇒ lo más a la derecha posible, lo que nos da enteros puros ($m = 0$)
 - ⇒ lo más a la izquierda posible, lo que nos da fracciones puras ($k = 0$)


Sistemas de numeración: números negativos

- ❑ Consideraremos **representaciones en punto fijo en un sistema de base r** .
- ❑ Dos formas básicas para representarlos:
 - ⇒ Signo-magnitud (o *signed-magnitude representation*)
 - ⇒ Representación por **complementos**, con dos alternativas
 - ⇒ **complemento a la base** (complemento a 2 en el sistema binario)
 - ⇒ **complemento a la base disminuida en 1** (complemento a 1 en el sistema binario)

Representación de números negativos: signo-magnitud

❑ Signo-magnitud:

 ⇒ El signo y la magnitud se representan en forma separada



donde x_s es el **dígito de signo** y $x_{n-2} \cdots x_1 x_0$ la **magnitud** ($n - 1$ bits)

- en general,
 - 0: positivo, $r - 1$: negativo.
 - En el caso binario, 1 indica negativo
- Sólo se usan $2r^{n-1}$ de las r^n posibles secuencias
- Hay **dos representaciones posibles para el 0**: en binario, por ejemplo, **0000...00** y **1000...00**.
- En binario, el **rango** es $[-(2^{n-1} - 1), +(2^{n-1} - 1)]$.

Representación de números negativos: signo-magnitud

❑ Desventajas de la representación signo-magnitud:

- ⇒ dado que hay **dos representaciones para el cero**, en un testado del mismo se deben chequear las dos.
- ⇒ La operación puede depender de los signos de los operandos:
- Imaginemos la suma de un número positivo X y otro negativo, $-Y$: $X + (-Y)$
- ❖ Si $Y > X$, el resultado final es $-(Y - X)$
- Cálculo:
- a) se conmuta el orden de los operandos
 - b) se realiza una substracción, en vez de una suma
 - c) se añade el signo menos
- Por tanto, hay que tomar una secuencia de decisiones que tienen su coste en lógica de control y tiempo de ejecución
- ⇒ Todo ello se evita utilizando la **representación mediante complementos**.

Representación de números negativos: complementos

□ Complementos

- Dos alternativas
 - ⇒ complemento a la base (complemento a 2 en el sistema binario)
 - ⇒ complemento a la base disminuida en 1 (complemento a 1 en el sistema binario)
- En ambas, los números positivos se representan como en signo-magnitud.
- Un número negativo $(-Y)$ se representa por $(R - Y)$, donde R es una constante.
- Esta representación satisface $-(-Y) = Y$ ya que $R - (R - Y) = Y$.

Representación de números negativos: complementos

□ Entre las ventajas de esta representación:

- ❖ $X - Y = X + (-Y)$, y $-Y$ se representa como $(R - Y)$.
- a) No hay que decidir antes de realizar una adición o una substracción.
 - la suma se realiza como $X + (R - Y) = R - (Y - X)$
 - si $Y > X$, $-(Y - X)$ ya está representado como $R - (Y - X)$
- b) No hay necesidad de intercambiar el orden de los operandos.
 - Si $Y < X$, la suma se realiza como $X + (R - Y) = R + (X - Y)$, en vez de $(X - Y)$, por lo que debemos eliminar el R adicional.
 - Otro requerimiento sería que el cálculo del complemento debería ser simple y poderse realizar a gran velocidad.

□ ¿Qué se requiere para elegir R ? Definimos:

- complemento de un dígito \bar{x}_i : $\bar{x}_i = (r - 1) - x_i$
- complemento de la secuencia de n dígitos (n -tupla) X :

$$X = (x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_{-m}) \quad \bar{X} = (\bar{x}_{k-1}, \bar{x}_{k-2}, \dots, \bar{x}_{-m})$$

Representación de números negativos: complementos

- ❑ Consideremos nuestra representación en complementos y sumemos X y \bar{X} :

X	x_{k-1}	x_{k-2}	\cdots	x_{-m}
$+\bar{X}$	\bar{x}_{k-1}	\bar{x}_{k-2}	\cdots	\bar{x}_{-m}
	$(r-1)$	$(r-1)$	\cdots	$(r-1)$
$+ulp$				1
	1	0	0	\cdots 0
	$= r^k$			

$$\Rightarrow X + \bar{X} + ulp = r^k$$

- ❖ Con el resultado almacenado en un registro de longitud $n (= k + m)$, se descartaría el dígito más significativo, por lo que el resultado sería **cero**.
- ❖ En general, **almacenar** el resultado de cualquier operación aritmética en un registro de longitud fija equivale a quedarnos con el **resto** después de dividir por r^k .
- ❖ Reordenando el resultado anterior: $r^k - X = \bar{X} + ulp$, con lo que, si seleccionamos R como r^k , obtenemos: $R - X = \bar{X} + ulp$
- \Rightarrow El cálculo del complemento $(R - X)$ para X es muy simple e independiente de k . Esta representación se denomina **complemento a la base** (*radix-complement*).
- \Rightarrow No se necesita corrección cuando el resultado $X + (R - Y)$ es positivo ($X > Y$) ya que $R = r^k$ se descarta al calcular $R + (X - Y)$.

Representación de números negativos: ejemplos

- \Rightarrow **Ejemplo 1:** Considere $r = 2$, $k = \underbrace{n}_{=k+m} = 4 \rightarrow m = 0$, $ulp = 2^0 = 1$.



- \Rightarrow el **complemento a la base** (que se llama, en este caso, **complemento a 2**, Ca2) de un número X es $2^4 - X$.
- \Rightarrow en vez de calcularlo así, usaremos $\bar{X} + ulp$.
- \Rightarrow las secuencias **0000** a **0111** representan los números 0_{10} a 7_{10} , respectivamente.
- \Rightarrow el **complemento a 2** del mayor número positivo es **1000+1**, y representa $(-7)_{10}$
- \Rightarrow el **complemento a 2** de **cero** es **1111+1 = 10000 = 0 mod 2⁴**.
- \Rightarrow cada número positivo tiene un negativo correspondiente que comienza por **1**.
- \Rightarrow hay una secuencia adicional que comienza por **1000**, que representa a $(-8)_{10}$ y que no tiene contrapartida positiva.
- \Rightarrow el rango de números binarios que puede obtenerse con $k = n = 4$ es $-8 \leq X \leq 7$.

Representación de números negativos: complementos

□ En resumen, y para $r = 2$

$$b_s b_{n-2} \cdots b_2 b_1 b_0$$

donde b_s : bit de signo
(0: positivo, 1: negativo)

$$b_{n-2} \cdots b_2 b_1 b_0: \text{magnitud } (n - 1 \text{ bits})$$

→ el **complemento a 1 con signo** de $-N$ ($N > 0$)
se obtiene complementando todos los bits
de $+N$ incluyendo el bit de signo.

→ el **complemento a 2 con signo** de $-N$ ($N > 0$)
se obtiene complementando todos los bits
de $+N$ incluyendo el bit de signo y sumando 1.

- Misma representación si $N \geq 0$ con 0 en msb.
- Una sola representación para 0 en comp. a 2.
- En todos los negativos hay un 1 en msb.

Dec.	Signed 2's Comp.	Signed 1's Comp.	Sign Mag.
+7	0111	0111	0111
+6	0110	0110	0110
+5	0101	0101	0101
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000	0000	0000
-0	—	1111	1000
-1	1111	1110	1001
-2	1110	1101	1010
-3	1101	1100	1011
-4	1100	1011	1100
-5	1011	1010	1101
-6	1010	1001	1110
-7	1001	1000	1111
-8	1000	—	—

Representación de números negativos: ejemplos

→ **Ejemplo 1:** Represente 26_{10} en complemento a 1 (Ca1) y complemento a 2 (Ca2).

Para ello,

$$26_{10} = 11010$$

$$= 011010$$

$$\Rightarrow 26_{10} = 011010_{(Ca1)}$$

$$\Rightarrow 26_{10} = 011010_{(Ca2)}$$

→ **Ejemplo 2:** Represente $(-26)_{10}$ en complemento a 1 y complemento a 2.

$$26_{10} = 11010$$

$$= 011010$$

$$\text{Comp.} = 100101$$

$$\Rightarrow (-26)_{10} = 100101_{(Ca1)}$$

$$\Rightarrow (-26)_{10} = 100110_{(Ca2)}$$

→ **Ejemplo 3:** Represente $(-26)_{10}$ en complemento a 1 y a 2 usando 8 bits.

$$26_{10} = 0001\ 1010$$

$$\text{Comp.} = 1110\ 0101$$

$$\Rightarrow (-26)_{10} = (1110\ 0101)_{(Ca1)}$$

$$\Rightarrow (-26)_{10} = (1110\ 0110)_{(Ca2)}$$

Representación de números negativos: operación

□ **Resumen:** El método directo de **substracción**, tal como lo usamos con lápiz y papel, es **poco eficiente** cuando se implementa en **hardware**.

▪ En este caso, se emplean los **complementos**.

→ **substracción** de dos números sin signo, M y N , $(M - N)$, con complemento a r :

1) Añada M al complemento a r de N : $M + (r^n - N) \rightarrow M - N + r^n$.

2) Si $M \geq N$, la suma produce un acarreo final (r^n) que debe eliminarse.

3) Si $M < N$, la suma **no** produce un acarreo final y es igual a $r^n - (N - M)$, que es el complemento a r de $(N - M)$.

Para obtener la respuesta en una forma más familiar, obtenemos el complemento a r de la suma y colocamos un signo menos delante.

Ejemplo 1:

$$M = 37 = 100101_{(2)}; \quad N = 28 = 011100_{(2)}; \quad \underline{M > N}$$

$$N_{(Ca2)} = 100011 + 000001 = 100100$$

$$\text{Suma} = 100101 + 100100 = 1001001 \quad (\text{end carry} = 1)$$

$$\text{Descarte } 2^6 = 001001; \quad M - N = 001001 = 9_{(10)}$$

$$M = 28; \quad N = 37; \quad \underline{M < N}$$

$$N_{(Ca2)} \rightarrow 0100101 \rightarrow 1011010 + 0000001 = 1011011$$

$$\text{Suma:} \quad 0011100 + 1011011 = 1110111 \rightarrow 0001000 + 0000001 \rightarrow -9_{(10)}$$

Representación de números negativos: operación

□ **Resumen:** El método directo de **substracción**, tal como lo usamos con lápiz y papel, es **poco eficiente** cuando se implementa en **hardware**.

▪ En este caso, se emplean los **complementos**.

→ **substracción** de dos números sin signo, M y N , con complemento a $(r - 1)$:

1) Añada M al complemento a $(r - 1)$ de N : $M + (r^n - 1 - N) \rightarrow M - N - 1 + r^n$.

2) Si $M \geq N$, la suma $(M - N - 1)$ produce un acarreo final que debe eliminarse.

3) Si $M < N$, la suma **no** produce un acarreo final y es igual a $r^n - (N - M + 1)$, que es el complemento a $(r - 1)$ de $(N - M)$.

Para obtener la respuesta en una forma más familiar, obtenemos el complemento a $(r - 1)$ de la suma y colocamos un signo menos delante.

Representación de números con signo

❑ Comparación

- La representación **signo-magnitud** es la que se emplea de forma natural, pero es ineficiente en ordenadores debido al uso separado del signo y la magnitud.
- La representación mediante **complementos** es la que se suele utilizar:
- El **complemento a 1**
 - es útil como operación lógica ya que el intercambio entre ceros y unos es equivalente a una operación lógica, aunque raramente se usa para operaciones aritméticas.
 - presenta **dos ceros**, al igual que la representación signo-magnitud.
 - **rango simétrico**: $[-(2^{n-1} - 1), +(2^{n-1} - 1)]$
- El **complemento a 2**
 - las operaciones aritméticas se realizan de forma eficiente
 - presenta **un cero**.
 - **rango asimétrico**: $[-2^{n-1}, +(2^{n-1} - 1)]$

Representación de números en máquinas

- ❑ Otras representaciones binarias:
 - ⇒ Representaciones con posiciones de peso redundante
 - ⇒ Representaciones con posiciones de peso con signo (GSD: *Generalized signed-bit*)
 - ⇒ Representaciones Logarítmicas
 - ⇒ Representaciones RNS (*Residue Number Systems*)
- ❑ En adelante nos centraremos en las representaciones clásicas de números en punto fijo para presentar sus circuitos aritméticos.

Sistemas de numeración: no convencionales

(1)

➔ **Ejemplo 1:** ternario balanceado:

$b = 3$, y el conjunto de dígitos es $\{-1, 0, 1\} \rightarrow \{T, 0, 1\}$

puede representar todos los enteros sin que se necesite una posición para el signo menos, “-”.

$$10T_{bal3} = 1 \times 3^2 + 0 \times 3^1 + (-1) \times 3^0 = 8_{(10)}$$

y las fracciones

$$1.T1_{bal3} = 1 \times 3^0 + (-1) \times 3^{-1} + 1 \times 3^{-2}$$

$$1.T1_{bal3} = 1 + (-1) \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$$

$$0.\bar{1}_{bal3} = 0 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$1.\bar{T}_{bal3} = 1 \times 3^0 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3^3} + \dots = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Dec	Bal3	Expansi	Dec	Bal3	Expansion
0	0				
1	1		-1	T	-1
2	1T	+3	-2	T1	-3+1
3	10		-3	T0	-3
4	11	+3	-4	TT	-3-1
5	1TT	+9-3	-5	T11	-9+3+1
6	1T0	+9	-6	T10	-9+3
7	1T1	+9-3	-7	T1T	-9+3-1
8	10T	+9	-8	T01	-9+1
9	100		-9	T00	-9
10	101	+9	-10	T0T	-9-1
11	11T	+9+3	-11	TT1	-9-3+1
12	110	+9	-12	TT0	-9-3
13	111	+9+3	-13	TTT	-9-3-1



Sistemas de numeración: no convencionales

(2)

➔ **Ejemplo 2:** sistemas de numeración de base negativa

$r = -k$, y el conjunto de dígitos es $\{0, 1, \dots, k-1\}$

también puede representar todos los enteros sin que se necesite una posición para el signo menos, pero aumenta la complejidad de las operaciones aritméticas.

Si $k = 2$, \rightarrow Negabinario

Cada entero M puede escribirse de forma unívoca como

$$M = \sum_{j=0}^{n-1} x_j \cdot (-r)^j$$

Dec.	Negabin.
-10	1010
-9	1011
-8	1000
-7	1001
-6	1110
-5	1111
-4	1100
-3	1101
-2	0010
-1	0011
0	0000
1	0001
2	0110
3	0111
4	0100
5	0101



Sistemas de numeración: no convencionales

(3)

➔ **Ejemplo 3:** sistema de numeración de base $2i$
 $b = 2i$, y el conjunto de dígitos es $\{0, 1, 2, 3\}$
 (*Quater-imaginary number system*).

que nos permite representar números complejos también.

→ Por ejemplo, 1101_{2i} corresponderá a

$$\sum_{j=0}^3 x_j \cdot (2i)^j = 1 \cdot (2i)^3 + 1 \cdot (2i)^2 + 0 \cdot (2i)^1 + 1 \cdot (2i)^0 =$$

$$= -8i - 4 + 0 + 1 = -3 - 8i$$

→ Otro caso, 1030003_{2i}

$$1030003_{2i} = 1 \cdot (2i)^6 + 3 \cdot (2i)^4 + 3 \cdot (2i)^0 = -64 + 3 \cdot 16 + 3$$

$$1030003_{2i} = -13$$

Dec.	Base $2i$
-12	300
-11	301
-10	302
-9	303
-8	200
-7	201
-6	202
-5	203
-4	100
-3	101
-2	102
-1	103
0	000
1	001
2	002
3	003



Tema 5. ARITMÉTICA EN PUNTO FIJO

- Sistemas de numeración
- Circuitos básicos para aritmética binaria
- Arquitecturas de sumadores
- Ejercicios resueltos



Representación en punto fijo: aritmética

- Los números en punto fijo pueden tratarse como números enteros que conservan la posición del punto fraccionario en un lugar prefijado (fijo en la suma/resta, como suma de los bits fraccionarios en la multiplicación, etc.)


$$\begin{array}{r}
 0000.1000 \\
 + 0000.1000 \\
 \hline
 = 0001.0000
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1\ 0.1\ 1 \\
 \times 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 1 \\
 1\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 1 \\
 1\ 0\ 0\ 0.0\ 1
 \end{array}$$

- En adelante trataremos con palabras de “ n ” bits, fijando la posición como si todos ellos fueran parte entera


Aritmética binaria: semisumador

- En aritmética binaria la suma de dos bits, $a_i + b_i$, es:
- $a_i + b_i = (c_{i+1}s_i)_2$, siendo c_{i+1} el acarreo y s_i la suma
 - El circuito que suma dos bits es el Half Adder (**HA**) o semisumador.

a_i	b_i	c_{i+1}	s_i
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 
 
$$\begin{cases}
 c_{i+1} = a_i \cdot b_i \\
 s_i = a_i \oplus b_i
 \end{cases}$$




Aritmética binaria: sumador completo

- ❑ Salvo en la columna LSB (*Least Significant Bit*), al sumar 2 datos binarios hay que sumar 3 bits: uno de cada sumando y el acarreo desde la columna anterior. Esta suma es:

→ $a_i + b_i + c_i = (c_{i+1}s_i)_2$, siendo c_{i+1} el acarreo y s_i la suma




→ El circuito correspondiente es el Full Adder (FA) o **sumador completo**.

a_i	b_i	c_i	c_{i+1}	s_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

$$\begin{cases} c_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot c_i + b_i \cdot c_i \\ s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i \end{cases}$$

Aritmética binaria: realizaciones del FA

   

Aritmética binaria: restador

- Se trata de un circuito que recibe tres entradas y genera 2 salidas (resta y *borrow*).

a_i	b_i	B_i	R_i	B_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

a_i : minuendo (pos. i)


b_i : substraendo (pos. i)

B_i : borrow-in de la etapa siguiente (pos. i)


R_i : resta (pos. i)

B_{i+1} : borrow-out para la etapa siguiente (pos. i)
 
$$\begin{cases} B_{i+1} = \bar{a}_i \cdot b_i + \bar{a}_i \cdot B_i + b_i \cdot B_i \\ R_i = a_i \oplus b_i \oplus B_i \end{cases}$$



Sumador/restador

 


Tema 5. ARITMÉTICA EN PUNTO FIJO

- Sistemas de numeración
- Aritmética binaria
- Arquitecturas de sumadores
- Ejercicios resueltos

Sumador serie (RCA, *Ripple Carry Adder*)

 
- ❑ Los $2n$ bits de entrada están disponibles simultáneamente.



- ❖ c_{out} marca el desbordamiento (n bits) y el propio valor s_n

Es lento debido a la propagación serie del acarreo

 
Sumador serie (RCA, *Ripple Carry Adder*)



- ❑ Necesitamos esperar hasta que los acarreo atraviesen los n FAs antes de dar validez a la suma
- $T_{ripple\ add} = T_{FA}(a_0, b_0 \rightarrow c_1) + (n - 2) \cdot T_{FA}(c_{in} \rightarrow c_{out}) + T_{FA}(c_{in} \rightarrow s_{n-1}) \cong n \cdot T_{FA}$.
- el FA_i considera que su $c_i = 0$ al comienzo de la operación (circuito combinacional), y producirá una suma s_i acorde a sus entradas.
- el c_i correcto tardará en llegar, y producirá, en su caso, un cambio en s_i .
- En operaciones de suma, $c_0 = 0$, y el FA_0 pasa a ser un HA.
- Para implementar la resta en complemento a 2, se deja el FA_0 y se fuerza $c_0 = 1$.

Sumador de acarreo adelantado (CLA, *Carry Look-Ahead*)

 - ❑ En teoría es posible derivar los bits de suma a partir de las de las que directamente dependan.



Sumador de acarreo adelantado (CLA, Carry Look-Ahead)

□ Es el esquema más común para mejorar la velocidad (*carry-look-ahead*):

→ se generan en paralelo todos los acarreos y ello es posible dado que dependen sólo de las entradas, **que están disponibles simultáneamente**.

→ utiliza las funciones llamadas

- de **generación** (g_i) y
- de **propagación** de acarreo (p_i).

Ⓢ Usualmente se implementa como $p_i = a_i + b_i$

- La OR es más “**barata**” que la EXOR
- $c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$, pero $s_i \neq p_i \oplus c_i$

$$\begin{cases} g_i = a_i \cdot b_i \\ p_i = a_i \oplus b_i \end{cases}$$



$$\begin{cases} s_i = p_i \oplus c_i \\ c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i \end{cases}$$

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot c_1 = g_1 + p_1 \cdot (g_0 + p_0 \cdot c_0) = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot c_2 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0$$

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot c_3 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 c_0$$

...

Sumador de acarreo adelantado (CLA, Carry Look-Ahead)

CLA de 4 bits

$$g_0 = a_0 b_0 \quad p_0 = a_0 + b_0$$

$$g_1 = a_1 b_1 \quad p_1 = a_1 + b_1$$

$$g_2 = a_2 b_2 \quad p_2 = a_2 + b_2$$


$$g_3 = a_3 b_3 \quad p_3 = a_3 + b_3$$

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0$$
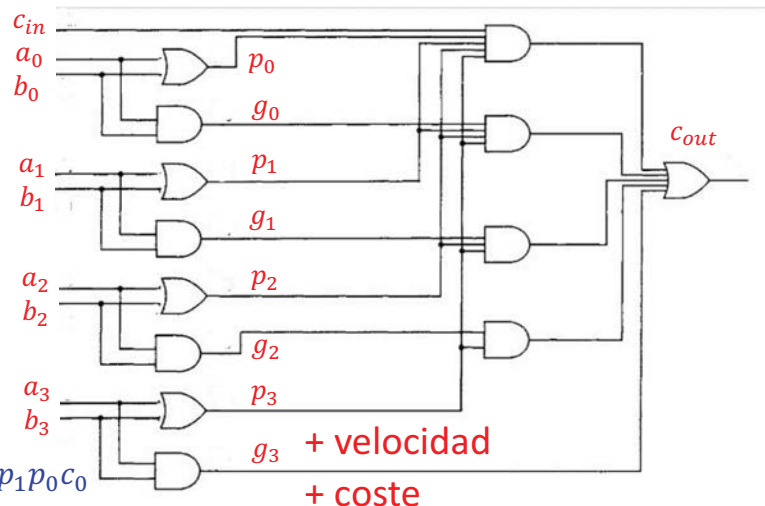
$$c_4 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 c_0$$



□ Retraso: Sea Δ_G el retraso de una puerta,

$$s_i = c_i \oplus a_i \oplus b_i$$

→ Δ_G es el retraso al generar todos los p_i and g_i .

→ $2\Delta_G$ es el retraso al generar todos c_i (implementación en dos niveles)

→ $2\Delta_G$ es el retraso al generar todos s_i (implementación en dos niveles)

⇒ $5\Delta_G$ es el retraso total, independiente de n .

Sumador de acarreo adelantado (CLA, Carry Look-Ahead)

- ❑ $5\Delta_G$ es el retraso total, independiente de n .
- ❑ Si n es grande ($n = 32$), hay un buen número de puertas con **alto fan-in**.

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0$$


.....

$$c_{31} = g_{30} + p_{30} g_{29} + p_{30} p_{29} g_{28} + p_{30} p_{29} p_{28} g_{27} + \dots + \overbrace{p_{30} p_{29} p_{28} \dots p_2 p_1 p_0}^{32\text{-input AND}} c_0$$

32-input OR

Sumador de acarreo adelantado (CLA, Carry Look-Ahead)

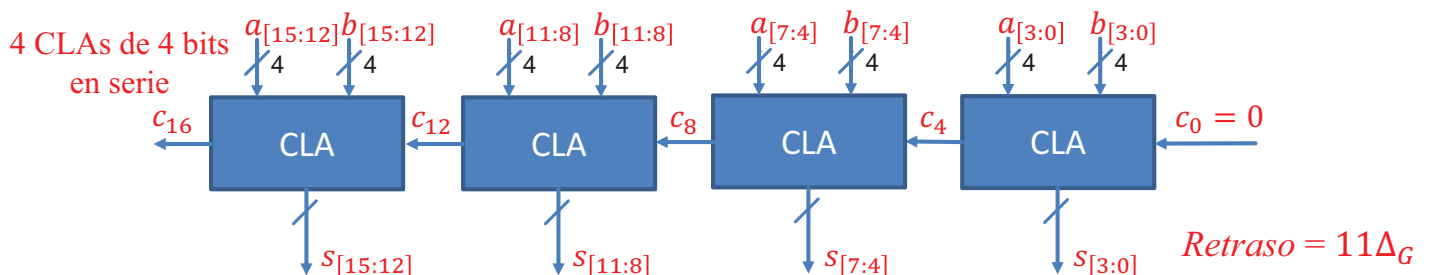- ❑ Sumador de 16 bits con acarreo serie entre cada sumador de cuatro bits




- ⇒ Mejoría frente al retraso en un RCA:
 $11\Delta_G$ mientras que un RCA sería de $16 \times 2\Delta_G = 32\Delta_G$.

- ❑ En general, para un sumador de n bits divididos en grupos de 4:
 - Δ_G unidades de tiempo para generar los p_i y g_i .
 - $2\Delta_G$ para generar **acarros intermedios**, si tenemos los p_i , g_i y el acarreo inicial
 - hay $\left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil$ bloques CLA, cada uno introduciendo un retraso $2\Delta_G$.
 - $2\Delta_G$ para cada salida

⇒ Retraso del sumador: $\Delta_G + \left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil 2\Delta_G + 2\Delta_G = \left(3 + 2 \left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil \right) \Delta_G$ unidades de tiempo.

Ejemplo de CLA con 12 bits

 - Ejemplo de sumador de 12 bits con acarreo serie entre cada sumador de cuatro bits



$$c_{4k+1} = g_{4k} + p_{4k}c_{4k}$$

$$c_{4k+2} = g_{4k+1} + p_{4k+1}g_{4k} + p_{4k+1}p_{4k}c_{4k}$$

$$c_{4k+3} = g_{4k+2} + p_{4k+2}g_{4k+1} + p_{4k+2}p_{4k+1}g_i + p_{4k+2}p_{4k+1}p_{4k}c_{4k}$$

$$c_{4k+4} = g_{4k+3} + p_{4k+3}g_{i+2} + p_{4k+3}p_{4k+2}g_{4k+1} + p_{4k+3}p_{4k+2}p_{4k+1}g_{4k} + p_{4k+3}p_{4k+2}p_{4k+1}p_{4k}c_{4k}$$

para $k = 0, 1$ y 2

$$(\Delta_G + \left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil 2\Delta_G + 2\Delta_G) = \left(3 + 2 \left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil\right) \Delta_G = 9\Delta_G$$

Sumador de acarreo anticipado (CLA, Carry Look-Ahead)

- La idea del acarreo anticipado se generaliza desde el concepto de g_i y p_i a nivel de bit al nivel de grupos de bits. Fijémonos en c_4 :

$$c_4 = \underbrace{g_3 + p_3g_2 + p_3p_2g_1 + p_3p_2p_1g_0}_{G_{3:0}} + \underbrace{p_3p_2p_1p_0}_{P_{3:0}} c_0 = G_{3:0} + P_{3:0}c_0$$


- ✓ El valor de c_4 se obtiene en dos niveles a partir de $G_{3:0}$ y $P_{3:0}$ y de c_0 .
 $G_{3:0}$ y $P_{3:0}$ se realizan en dos niveles en el sumador.

- ✓ En general,

$$G_{i+3:i} = g_{i+3} + p_{i+3}g_{i+2} + p_{i+3}p_{i+2}g_{i+1} + p_{i+3}p_{i+2}p_{i+1}g_i$$


$$P_{i+3:i} = p_{i+3}p_{i+2}p_{i+1}p_i$$

 - ✓ Un circuito LAC (*Look Ahead Carry*), que es una generalización del circuito en dos niveles a nivel de bit, proporciona los acarreos de salida de grupo.




- Los sumadores con acarreo anticipado se asocian: con acarreo serie de uno al siguiente usando un circuito LAC.

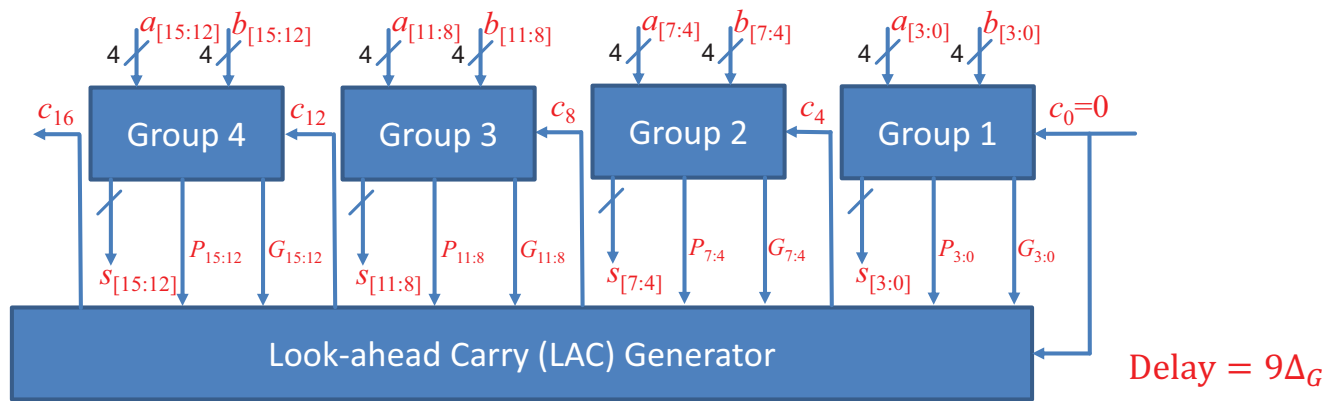Sumador de acarreo adelantado (CLA, Carry Look-Ahead)



- g y p individuales: Δ_G .
- G y P de grupo: a partir de los g y p individuales: $2\Delta_G \Rightarrow \Delta_G + \Delta_G = 2\Delta_G$.
- c_4, c_8, c_{12}, c_{16} : A partir de los G y P de grupo: $2\Delta_G \Rightarrow 2\Delta_G + \Delta_G = 3\Delta_G$.
- los c_i individuales ($i \neq 4, 8, 12$) se obtienen a partir de los G y P de grupo que ya llevaban $5\Delta_G$ de retraso porque dependen de c_4, c_8, c_{12} : $2\Delta_G \Rightarrow 2\Delta_G + 5\Delta_G = 7\Delta_G$.
- los s_i , a partir de los c_i individuales: $2\Delta_G \Rightarrow 2\Delta_G + 7\Delta_G = 9\Delta_G$.

Ejemplo de diseño de un CLA grande

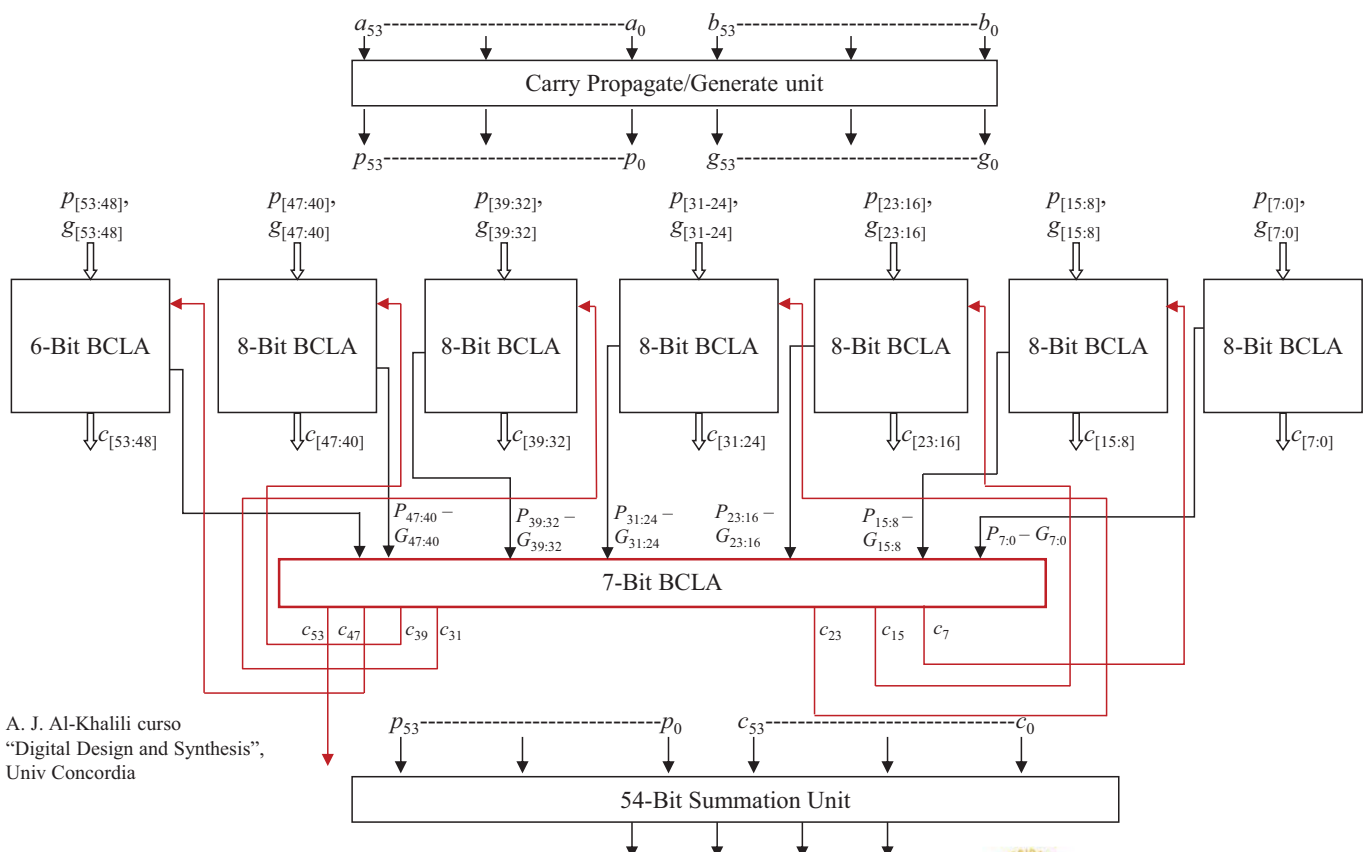

Sumador de acarreo adelantado (CLA, Carry Look-Ahead)

```

//***** 4-bit carry look-ahead adder *****
module cla4(s,cout,i1,i2,c0);
    output [3:0] s;           //summation
    output cout;             //carryout
    input [3:0] i1;          //input1
    input [3:0] i2;          //input2
    input c0;
    wire [3:0] s;
    wire cout;
    wire [3:0] g;
    wire [3:0] p;
    wire [3:1] c;
    assign g[3:0]=i1[3:0] & i2[3:0]; //carry generation
    assign p[3:0]=i1[3:0] ^ i2[3:0]; //carry propagation
    assign c[1]=g[0] | (p[0] & c0); //calculate each stage carryout
    assign c[2]=g[1] | (g[0] & p[1]) | (p[0] & p[1] & c0);
    assign c[3]=g[2] | (g[1] & p[2]) | (g[0] & p[1] & p[2]) | (p[0] & p[1] & p[2] & c0);
    assign cout=g[3] | (g[2] & p[3]) | (g[1] & p[2] & p[3])
        | (g[0] & p[1] & p[2] & p[3]) | (p[0] & p[1] & p[2] & p[3] & c0);
    assign s[0]=p[0]^c0; //calculate summation
    assign s[3:1]=p[3:1]^c[3:1];
endmodule

```


Ming-Ping Kuo: Curso "Computer Arithmetic", Laboratory for Reliable Computing (LARC), National Tsing Hua University, Taiwan, 2003

Sumador de acarreo adelantado (CLA, Carry Look-Ahead)

```

//***** 16-bit carry look-ahead adder *****
module cla16(sum,carryout,A_in,B_in,carryin);
    output [15:0] sum;
    output carryout;
    input [15:0] A_in;
    input [15:0] B_in;
    input carryin;
    wire [15:0] sum;
    wire carryout;
    wire [2:0] carry; // C4,C8,C12
    cla4 c1(sum[3:0],carry[0],A_in[3:0],B_in[3:0],carryin);
    cla4 c2(sum[7:4],carry[1],A_in[7:4],B_in[7:4],carry[0]);
    cla4 c3(sum[11:8],carry[2],A_in[11:8],B_in[11:8],carry[1]);
    cla4 c4(sum[15:12],carryout,A_in[15:12],B_in[15:12],carry[2]);
endmodule

```

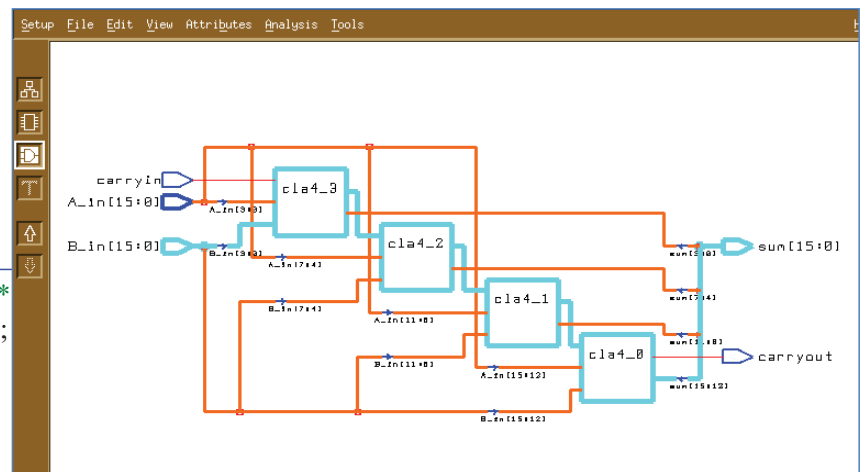



Camino crítico de un sumador CLAd 16 bits
desde A_in hasta $sum[15:0]$

Ming-Ping Kuo: Curso "Computer Arithmetic", Laboratory for Reliable Computing (LARC), National Tsing Hua University, Taiwan, 2003

Sumador de Brent-Kung (Brent-Kung adder)

❑ ¿Es posible usar un árbol binario para mejorar el retraso?

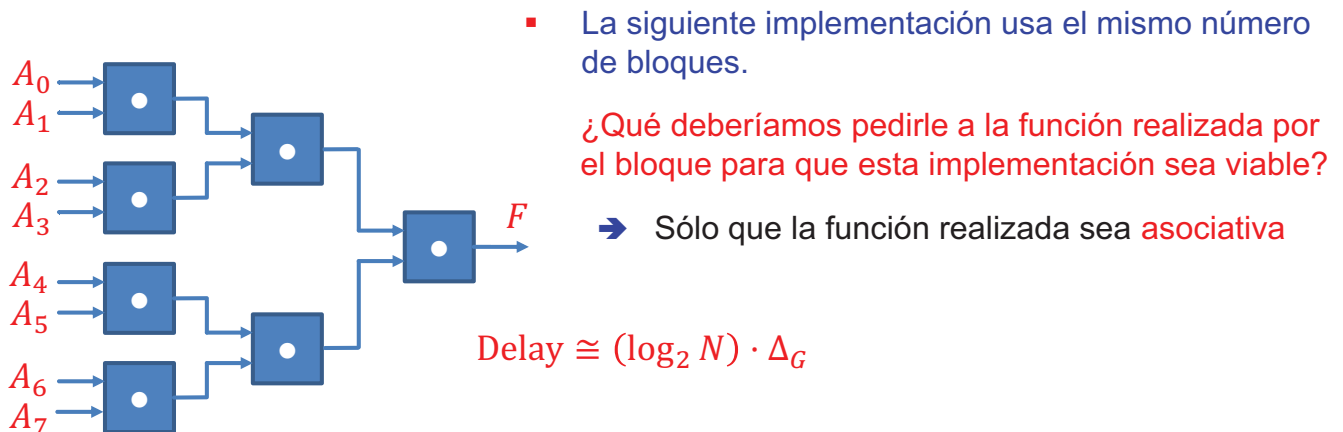 ⇒ Imaginemos la computación lineal de una función F



▪ La siguiente implementación usa el mismo número de bloques.

¿Qué deberíamos pedirle a la función realizada por el bloque para que esta implementación sea viable?

➔ Sólo que la función realizada sea **asociativa**

Sumador de Brent-Kung (Brent-Kung adder)

❑ Consideremos ahora un bloque que realiza la siguiente operación:

$$(g_{left}, p_{left}) \bullet (g_{right}, p_{right}) = (g, p)$$

donde $g = g_{left} + p_{left} \cdot g_{right}$

y $p = p_{left} \cdot p_{right}$

➔ Esta operación es **asociativa**

❑ Definimos ahora G_i y P_i :

Para $i = 0$,

$$(G_0, P_0) = (g_0, p_0)$$

Para $i > 0$,
$$\begin{cases} g_i = A_i \cdot B_i \\ p_i = A_i \oplus B_i \end{cases}$$

$$(G_i, P_i) = (g_i, p_i) \bullet (G_{i-1}, P_{i-1}) = (g_i, p_i) \bullet (g_{i-1}, p_{i-1}) \bullet \dots \bullet (g_1, p_1) \bullet (g_0, p_0)$$

Sumador de Brent-Kung (Brent-Kung adder)

- Con esto ya estamos en condiciones de abordar el sumador de Brent-Kung

$$(G_1, P_1) = (g_1, p_1) \bullet (G_0, P_0) = (g_1, p_1) \bullet (g_0, p_0) = (g_1 + p_1 g_0, p_1 p_0)$$

$$(G_2, P_2) = (g_2, p_2) \bullet (G_1, P_1) = (g_2, p_2) \bullet (g_1 + p_1 g_0, p_1 p_0) = (g_2 + p_2(g_1 + p_1 g_0), p_2 p_1 p_0) \\ = (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0, p_2 p_1 p_0)$$

$$(G_3, P_3) = (g_3, p_3) \bullet (G_2, P_2) = (g_3, p_3) \bullet (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0, p_2 p_1 p_0) \\ = (g_3 + p_3(g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0), p_3 p_2 p_1 p_0) = \\ = (g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0, p_3 p_2 p_1 p_0)$$

...

- ⇒ Si comparamos lo que va saliendo con las expresiones que obtuvimos en CLA:

$$(G_3, P_3) = (\underbrace{g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0}_{G_{3:0}}, \underbrace{p_3 p_2 p_1 p_0}_{P_{3:0}})$$

$$\text{y } c_4 = G_{3:0} + P_{3:0} \cdot c_0$$

$$\text{En general, } c_i = G_{i-1:0} + P_{i-1:0} \cdot c_0$$

Sumador de Brent-Kung (Brent-Kung adder)

- Con esto ya estamos en condiciones de abordar el sumador de Brent-Kung

$$(G_1, P_1) = (g_1, p_1) \bullet (G_0, P_0) = (g_1, p_1) \bullet (g_0, p_0) = (g_1 + p_1 g_0, p_1 p_0)$$

$$(G_2, P_2) = (g_2, p_2) \bullet (G_1, P_1) = (g_2, p_2) \bullet (g_1 + p_1 g_0, p_1 p_0) = (g_2 + p_2(g_1 + p_1 g_0), p_2 p_1 p_0) \\ = (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0, p_2 p_1 p_0)$$

$$(G_3, P_3) = (g_3, p_3) \bullet (G_2, P_2) = (g_3, p_3) \bullet (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0, p_2 p_1 p_0) \\ = (g_3 + p_3(g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0), p_3 p_2 p_1 p_0) = \\ = (g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0, p_3 p_2 p_1 p_0)$$

...

- ⇒ Si comparamos lo que va saliendo con las expresiones que obtuvimos en CLA:

$$(G_0, P_0) = (\underbrace{g_0}_{G_{0:0}}, \underbrace{p_0}_{P_{0:0}})$$

$$c_1 = G_{0:0} + P_{0:0} \cdot c_0$$

$$(G_1, P_1) = (\underbrace{g_1 + p_1 g_0}_{G_{1:0}}, \underbrace{p_1 p_0}_{P_{1:0}})$$

$$c_2 = G_{1:0} + P_{1:0} \cdot c_0$$

$$(G_2, P_2) = (\underbrace{g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0}_{G_{2:0}}, \underbrace{p_2 p_1 p_0}_{P_{2:0}})$$


$$c_3 = G_{2:0} + P_{2:0} \cdot c_0$$

$$(G_3, P_3) = (\underbrace{g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0}_{G_{3:0}}, \underbrace{p_3 p_2 p_1 p_0}_{P_{3:0}})$$

$$c_4 = G_{3:0} + P_{3:0} \cdot c_0$$

Sumador de Brent-Kung (Brent-Kung adder)

Y el árbol completo

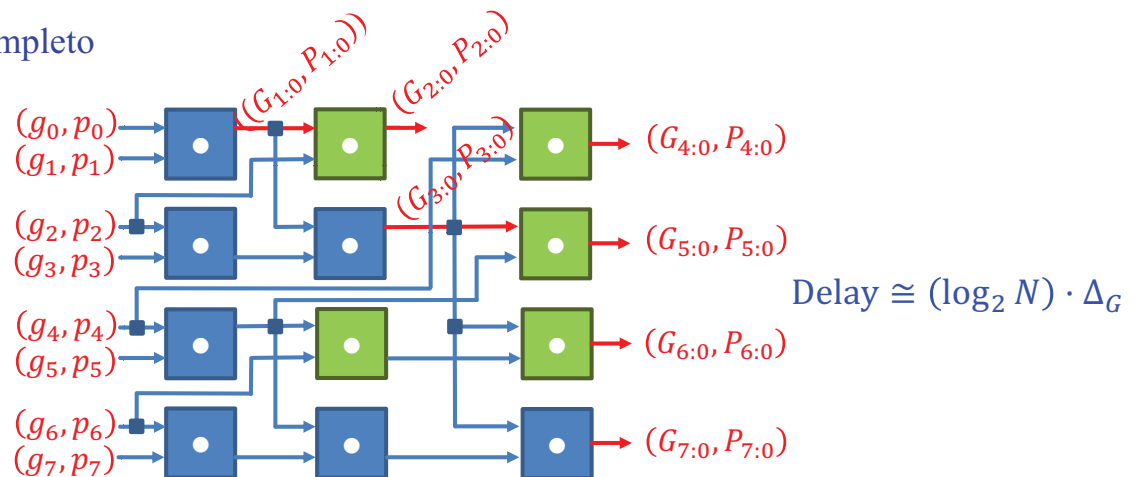


- El área es, de media, casi el doble de un RCA.
- El *layout* es muy compacto
- El retraso crece en forma logarítmica.
- Obtenidas las señales de acarreo, los bits de suma requieren un tiempo adicional constante.
- Suelen usarse en sumadores “anchos”

Sumadores por suma condicional (Conditional sum adders)

Forman otro grupo de sumadores rápidos que proporcionan retraso logarítmico.

❖ Principio básico:

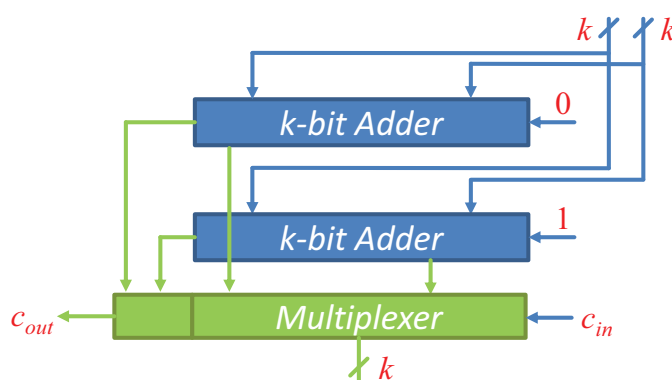
- ⇒ generación de dos grupos de salidas para un grupo concreto de bits de entrada.
- ⇒ en un grupo, su acarreo de entrada es 1 y en el otro, 0.
- ⇒ una vez que se conoce el acarreo de entrada real sólo se requiere un MUX para quedarnos con la suma correcta (sin esperar la propagación de ese acarreo).



- ⇒ estos grupos pueden, a su vez, subdividirse para conseguir reducir el retraso

Sumadores por suma condicional (*Conditional sum adders*)

8-bit conditional sum adder.

 


Recursos aritméticos en FPGA

Propagación de acarreo en Xilinx Spartan3


Recursos de suma y acarreo en un CLB

Lógica de propagación de acarreo y suma

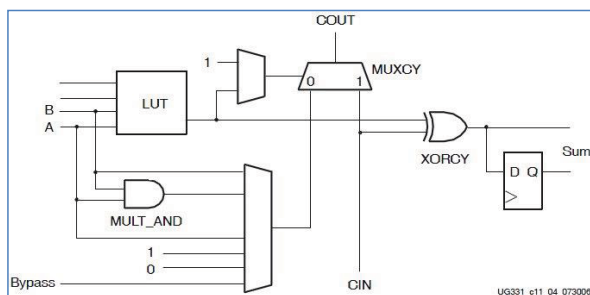

Spartan-3 Generation FPGA User Guide (UG331)

<https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/ug331>

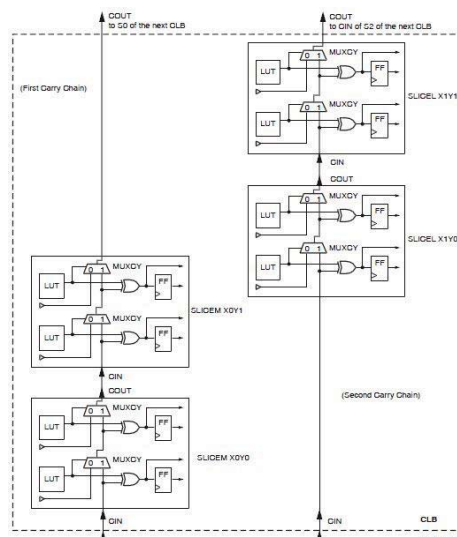

Tema 5. ARITMÉTICA EN PUNTO FIJO

- Sistemas de numeración
- Circuitos básicos para aritmética binaria
- Arquitecturas de sumadores
- Ejercicios resueltos



Conversión decimal → binario

❑ Convierta los siguientes números en binario redondeando a 8 bits

➔ Ejercicio 1: $0.534_{(10)}$.

- Parte entera = $0_{(10)} = 0_{(2)}$;
- Parte decimal = 0.534
 - $0.534 \times 2 = 1.068$; primer dígito **1**
 - $0.068 \times 2 = 0.136$; segundo dígito **0**
 - $0.136 \times 2 = 0.272$; tercer dígito **0**
 - $0.272 \times 2 = 0.544$; cuarto dígito **0**
 - $0.544 \times 2 = 1.088$; quinto dígito **1**
 - $0.088 \times 2 = 0.176$; sexto dígito **0**
 - $0.176 \times 2 = 0.352$; séptimo dígito **0**
 - $0.352 \times 2 = 0.704$; octavo dígito **0**

Por lo tanto, $0.534_{(10)} = 0.10001000_{(2)}$

Prueba: $2^{-1} + 2^{-5} = 0.53125_{(10)}$

(observe que aparece un **error** en la precisión)

➔ Ejercicio 2: $3.84_{(10)}$.

- Parte entera = $3_{(10)} = 11_{(2)}$;
- Parte decimal = 0.84
 - $0.84 \times 2 = 1.68$; 1^{er} dígito **1**
 - $0.68 \times 2 = 1.36$; 2^o dígito **1**
 - $0.36 \times 2 = 0.72$; 3^{er} dígito **0**
 - $0.72 \times 2 = 1.44$; 4^o dígito **1**
 - $0.44 \times 2 = 0.88$; 5^o dígito **0**
 - $0.88 \times 2 = 1.76$; 6^o dígito **1**

Por lo tanto, $3.84_{(10)} = 11.100100_{(2)}$

Prueba: $2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-6} = 3.84375_{(10)}$

(observe que aparece un **error** en la precisión)



Sistemas de numeración no convencionales

➔ **Ejercicio 3:** Represente 5 y -3 en negabinario (base -2). Realice la suma de ambos números en negabinario justificando todos los pasos realizados para llegar al resultado.

- $1101 \rightarrow (-2)^3 + (-2)^2 + (-2)^0 = -8 + 4 + 1 = -3$;
 $0101 \rightarrow (-2)^2 + (-2)^0 = 4 + 1 = 5$

$$\begin{array}{r}
 11110 \\
 \dots 111111 \\
 \quad 1101 \\
 \quad + 0101 \\
 \hline
 \dots 000110
 \end{array}$$

$1+1$	$\rightarrow 2_{(-2)}$	$\rightarrow 110$
1	$\rightarrow 1_{(-2)}$	$\rightarrow 001$
$1+1+1$	$\rightarrow 3_{(-2)}$	$\rightarrow 111$

$$0110 \rightarrow (-2)^2 + (-2)^1 = 4 - 2 = 2$$

Representación de números negativos: ejemplos de operación

➔ **Ejercicio 4:** Dados los números binarios $X = 1010100_{(2)}$ e $Y = 1000011_{(2)}$, obtenga $X - Y$ e $Y - X$ usando complemento a 2.

a)

$$\begin{array}{llll}
 X & = & 1010100 & (-44) \\
 \text{Comp.2 de } Y & = & 0111101 & \\
 \text{Suma:} & = & 10010001 & (\text{end carry} = 1) \\
 \text{Descarte } 2^7 & = & 0010001 & \\
 X - Y & = & 0010001 & (-44) - (-61) = 17
 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{llll}
 Y & = & 1000011 & (-61) \\
 \text{Comp.2 de } X & = & 0101100 & (44) \\
 \text{Suma:} & = & 01101111 & (\text{end carry} = 0) \\
 Y - X & = & -(\text{comp. a 2 de } 1101111) = -0010001 & (-17)
 \end{array}$$

Representación de números negativos: ejemplos de operación

➔ **Ejercicio 5:** Dados los números binarios $X = 1010100_{(2)}$ e $Y = 1000011_{(2)}$, obtenga $X - Y$ e $Y - X$ usando complemento a 1.

a)

$$\begin{array}{rcl}
 X & = & 1010100 & (-43) \\
 \text{Comp.1 de } Y & = & 0111100 \\
 \text{Suma:} & = & 10010000 & (\text{end carry} = 1) \\
 \text{Descarte } 2^7 & = & 0010000 \\
 \text{Sumamos 1} & & 0000001 \\
 X - Y & = & 0010001 & (-43) - (-60) = 17
 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{rcl}
 Y & = & 1000011 & (-60) \\
 \text{Comp.1 de } X & = & 0101011 \\
 \text{Suma:} & = & 1101110 & (\text{end carry} = 0) \\
 Y - X & = & -(\text{comp. a 1 de } 1101110) = -0010001 & (-17)
 \end{array}$$



Representación de números negativos: ejemplos de operación

❑ Sume en complemento a 2 usando 8 bits

➔ **Ejercicio 6:** 6_{10} y 13_{10}

$$\begin{array}{rcl}
 6_{10} & = & 00000110_{(2)} \\
 13_{10} & = & 00001101_{(2)} \\
 \text{Suma} & \rightarrow & 00010011_{(2)} \Rightarrow 19_{10}
 \end{array}$$

➔ **Ejercicio 8:** 6_{10} y $(-13)_{10}$

$$\begin{array}{rcl}
 6_{10} & = & 00000110_{(2)} \\
 -13_{10} & = & 11110011 \\
 \text{Suma} & \rightarrow & 11111001 \Rightarrow (-7)_{10}
 \end{array}$$

➔ **Ejercicio 7:** $(-6)_{10}$ y 13_{10}

$$\begin{array}{rcl}
 -6_{10} & = & 11111010 \\
 13_{10} & = & 00001101 \\
 \text{Suma} & \rightarrow & 100000111 \\
 \text{Suma} & = & 00000111 \Rightarrow 7_{10}
 \end{array}$$

➔ **Ejercicio 9:** $(-6)_{10}$ y $(-13)_{10}$

$$\begin{array}{rcl}
 -6_{10} & = & 11111010 \\
 -13_{10} & = & 11110011 \\
 \text{Suma} & \rightarrow & 111101101 \\
 \text{Suma} & = & 11101101 \Rightarrow (-19)_{10}
 \end{array}$$

⇒ Para obtener una respuesta correcta, debemos asegurar que el resultado tenga el número suficiente de bits para poder expresar el resultado.



Suma/resta: sin signo

➔ **Ejercicio 10:** Realice las operaciones siguientes usando números sin signo

$$\begin{aligned} \Rightarrow 154_{10} &= 10011010 \\ 87_{10} &= +01010111 \\ &\quad \underline{00011110} \end{aligned}$$

$$\text{Suma} \rightarrow 11110001 \Rightarrow 241_{10}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 154_{10} &= 10011010 \\ 87_{10} &= -01010111 \\ &\quad \underline{01000111} \end{aligned}$$

$$\text{Resta} \rightarrow 01000011 \Rightarrow 67_{10}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 154_{10} &= 10011010 \\ 175_{10} &= +10101111 \\ &\quad \underline{10111110} \end{aligned}$$

$$\text{Suma} \rightarrow 01001001 \Rightarrow 329_{10}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 154_{10} &= 10011010 \\ 175_{10} &= -10101111 \\ &\quad \underline{11101111} \end{aligned}$$

$$\text{Resta} \rightarrow 11101011 \Rightarrow (-21)_{10}$$

ERROR de desbordamiento

$$OV = c_n$$

Suma/resta: con signo

➔ **Ejercicio 11:** Dados $X = 102$ e $Y = 87$, realice las operaciones siguientes usando números con signo: $X+Y$, $X-Y$, $-X+Y$, $-X-Y$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow 102_{10} &= 01100110 \\ 87_{10} &= +01010111 \\ &\quad \underline{01000110} \end{aligned}$$

$$\text{Suma} \rightarrow 10111101 \Rightarrow (-15)_{10}$$

Incorrecto

$$\begin{aligned} \Rightarrow 102_{10} &= 01100110 \\ -87_{10} &= +10101001 \\ &\quad \underline{11100000} \end{aligned}$$

$$\text{Suma} \rightarrow 00001111 \Rightarrow (+15)_{10}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow -102_{10} &= 10011010 \\ 87_{10} &= +01010111 \\ &\quad \underline{00011110} \end{aligned}$$

$$\text{Suma} \rightarrow 11110001 \Rightarrow (-15)_{10}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow -102_{10} &= 10011010 \\ -87_{10} &= +10101001 \\ &\quad \underline{10111000} \end{aligned}$$

$$\text{Resta} \rightarrow 01000011 \Rightarrow (+67)_{10}$$

Incorrecto

ERROR de desbordamiento

$$OV = c_n \oplus c_{n-1}$$

No hay ERROR de desbordamiento